

# Medidor de Alterna



**Corriente RMS:**

$$F_{CF1} = \frac{V_1}{V_{ref}} \frac{24}{512} f_{osc} \Rightarrow$$

$$V_1 = \frac{F_{CF1} V_{ref}}{f_{osc}} \frac{512}{24} \frac{1}{R_{sh}}$$

**Tensión RMS:**

$$F_{CFU} = \frac{V_2}{V_{ref}} \frac{2}{512} f_{osc} \Rightarrow$$




$$V_2 = \frac{F_{CFU} V_{ref}}{f_{osc}} \frac{512}{2} \frac{2351}{div.}$$

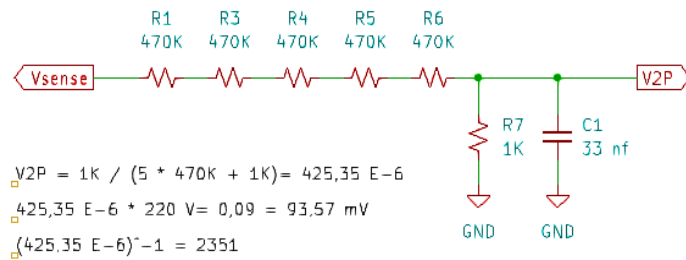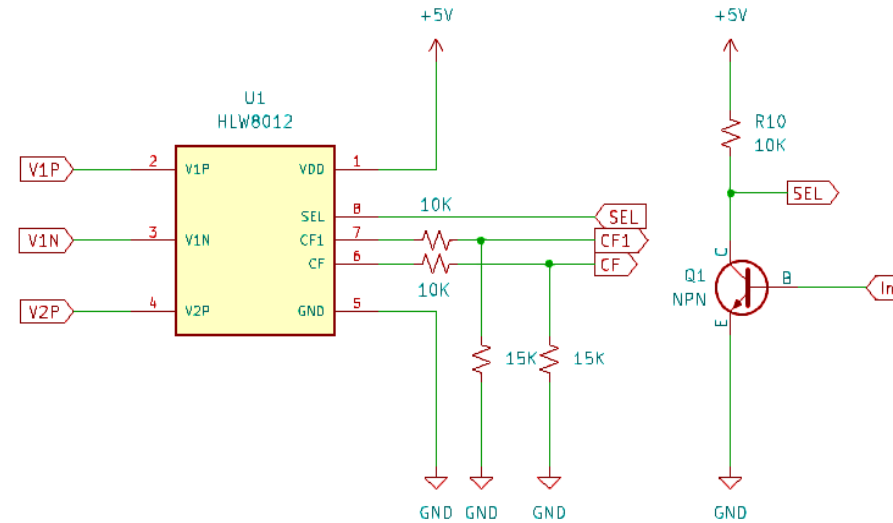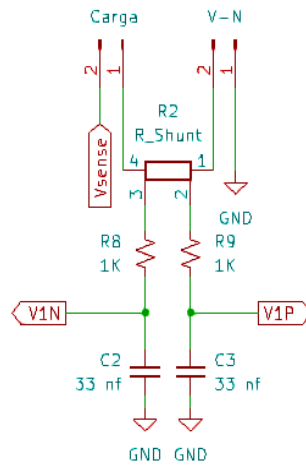**Potencia activa:**

$$F_{CF} = \frac{V_1 V_2}{V_{ref}^2} \frac{48}{128} f_{osc}$$

$$V_1 V_2 = \frac{F_{CF} V_{ref}^2}{f_{osc}} \frac{128}{48}$$





$$V2P = 1K / (5 * 470K + 1K) = 425,35 \text{ E-6}$$

$$425,35 \text{ E-6} * 220 \text{ V} = 0,09 = 93,57 \text{ mV}$$

$$(425,35 \text{ E-6})^{-1} = 2351$$

